



突入電流制限回路はトランス容量100VA程度までは無くても良いです
それ以上の容量ならあったほうが良いです、大変安心感があります
電源スイッチへの負担も少ないので小型の物ですみます

手持ちのトランスを使用したため、2次側の電圧は少し低いですが
家庭で使用するなら十分な音量が得られます

製作例のLM3886STD用電源